

На диаграмме (см. рис.) представлены значения силы тока для двух проводников (1) и (2), соединенных параллельно. Сравните сопротивления  $R_1$  и  $R_2$  этих проводников.

- 1)  $R_2 = 2R_1 / 3$
- 2)  $R_2 = 0,5R_1$
- 3)  $R_2 = R_1$
- 4)  $R_2 = 3R_1 / 2$

