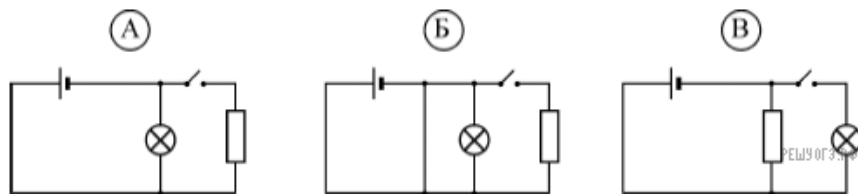


На рисунке приведены схемы трех электрических цепей. В каких из них лампочка не горит? Электрические ключи везде разомкнуты.



- 1) только А
- 2) только Б
- 3) А и В
- 4) Б и В