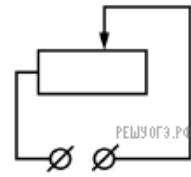


Реостат включен в сеть постоянного напряжения (см. рис.). Ползунок реостата перемещают влево. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями при этом.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.

**ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА**

- А) электрическое сопротивление цепи
- Б) сила электрического тока в реостате
- В) мощность электрического тока, потребляемая реостатом

**ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ**

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

A	Б	В