

На рисунке приведен участок электрической цепи, по которому течет ток. В каком из проводников сила тока наименьшая?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

