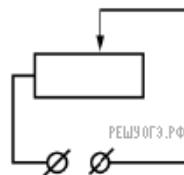


Реостат включен в сеть постоянного напряжения (см. рис.). Ползунок реостата перемещают вправо. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями при этом. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Цифры в ответе могут повторяться.



## ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА

- А) электрическое сопротивление цепи
- Б) сила электрического тока в реостате
- В) мощность электрического тока, потребляемая реостатом

## ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ

- 1) увеличится
- 2) уменьшится
- 3) не изменится

A	Б	В