

Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если  $R_1 = 6 \text{ Ом}$ ,  $R_2 = 6 \text{ Ом}$ ,  $R_3 = 4 \text{ Ом}$ ,  $R_4 = 4 \text{ Ом}$ ? *Ответ запишите в омах.*

