

В таблице представлены результаты исследования зависимости силы тока от напряжения на концах резистора. Какое значение напряжения должно стоять в пустой клетке?

$U, \text{В}$	8	?	20
$I, \text{А}$	2	4	5

- 1) 12 В
- 2) 13 В
- 3) 15 В
- 4) 16 В