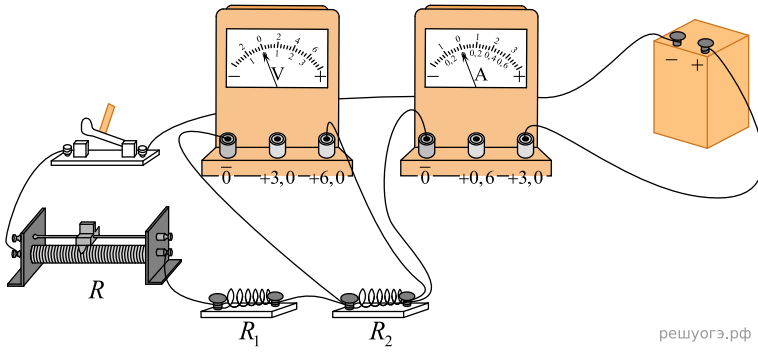


Ученик собрал электрическую цепь, представленную на рисунке.



Какое утверждение верно?

- 1) Вольтметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения.
- 2) При замыкании ключа вольтметр покажет электрическое напряжение на резисторе R_2 .
- 3) При замыкании ключа вольтметр покажет общее электрическое напряжение на резисторах R_1 и R_2 .
- 4) Амперметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения.