

К резистору, включенному в цепь, подключили параллельно такой же резистор. Как при этом изменились сопротивление цепи и сила тока в цепи. Установите соответствие между физическими величинами и их возможными изменениями при этом. Цифры в ответе могут повторяться.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА	ХАРАКТЕР ЗАКОНОМЕРНОСТИ
А) сопротивление цепи	1) увеличилось
Б) сила тока в цепи	2) уменьшилось
	3) не изменилось