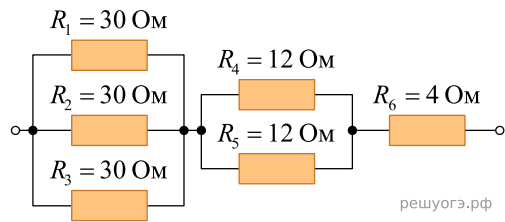


В электрическую сеть с напряжением 220 В включены шесть резисторов по схеме, изображенной на рисунке.



Определите мощность, потребляемую резистором R_4 .