

Вариант № 4083

К источнику постоянного напряжения подключено сопротивление  $R$ . Затем последовательно с ним подключают второе такое же сопротивление. При этом мощность, выделяющаяся в цепи,

<input type="radio"/> увеличится в 2 раза
<input type="radio"/> уменьшится в 2 раза
<input type="radio"/> уменьшится в 4 раза
<input type="radio"/> изменится