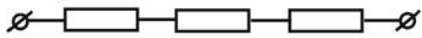


Вариант № 4905

Чему равно сопротивление участка цепи, состоящего из трех последовательно соединенных резисторов сопротивлением 6 Ом каждый?



<input type="radio"/> 20 Ом
<input type="radio"/> 2 Ом
<input type="radio"/> 3 Ом
<input type="radio"/> 18 Ом