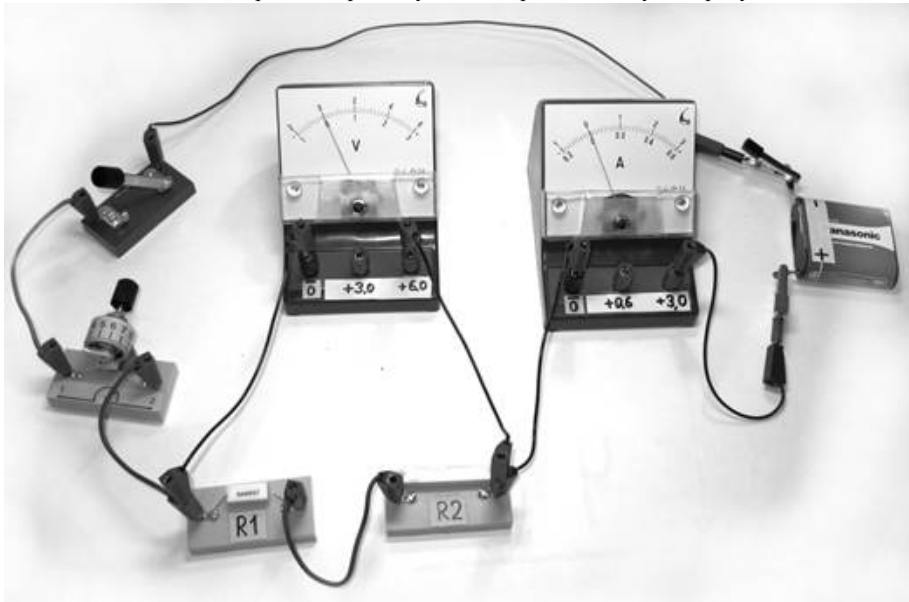


Ученик собрал электрическую цепь, представленную на рисунке.



Какое утверждение верно?

<input type="checkbox"/> Вольтметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения.
<input type="checkbox"/> При замыкании ключа вольтметр покажет электрическое напряжение на резисторе R2.
<input type="checkbox"/> При замыкании ключа вольтметр покажет общее электрическое напряжение на резисторах R1 и R2.
<input checked="" type="checkbox"/> Амперметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения.