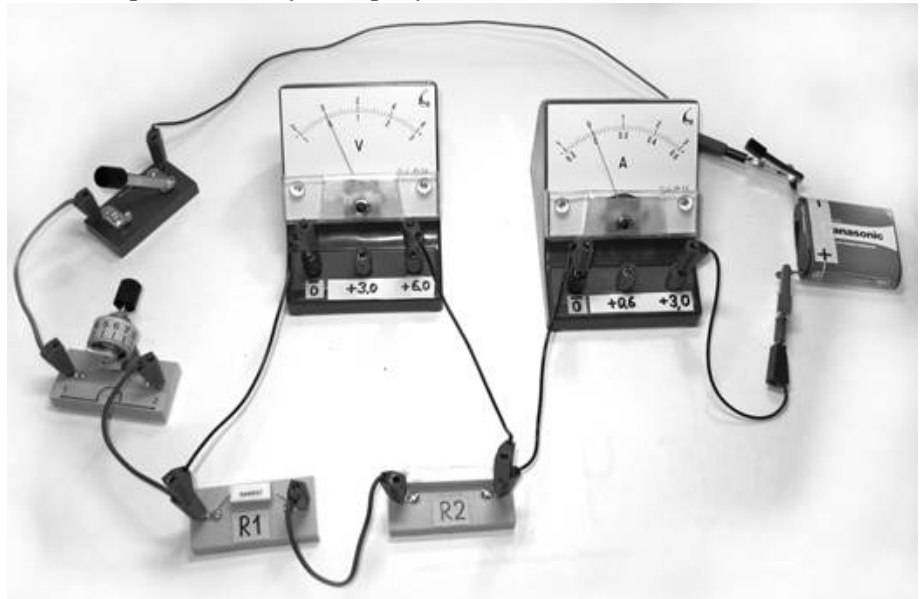


Ученик собрал электрическую цепь, представленную на рисунке.
Какое утверждение верно?



- | |
|---|
| В ольтметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения. |
| П ри замыкании ключа вольтметр покажет электрическое напряжение на резисторе R2. |
| З ри замыкании ключа вольтметр покажет общее электрическое напряжение на резисторах R1 и R2. |
| А мперметр включен в электрическую цепь с нарушением полярности подключения. |