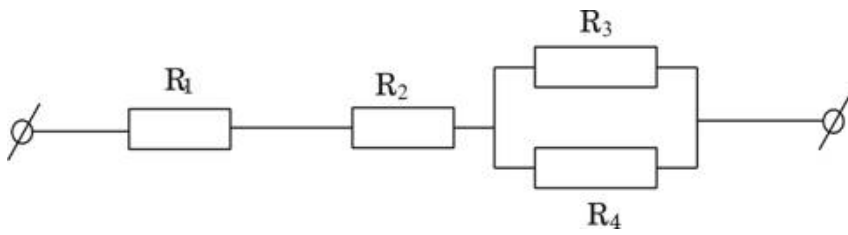


Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если $R_1 = 1 \text{ Ом}$, $R_2 = 3 \text{ Ом}$, $R_3 = 10 \text{ Ом}$, $R_4 = 10 \text{ Ом}$?



| |
|--------------------|
| А) 1 Ом |
| Б) 3 Ом |
| В) 10 Ом |
| Г) 13 Ом |