

Паяльник сопротивлением 400 Ом включен в цепь напряжением 220 В. Какое количество теплоты выделится в паяльнике за 10 мин?

0,3 кДж
2,4 кДж
29,6 кДж
96 кДж