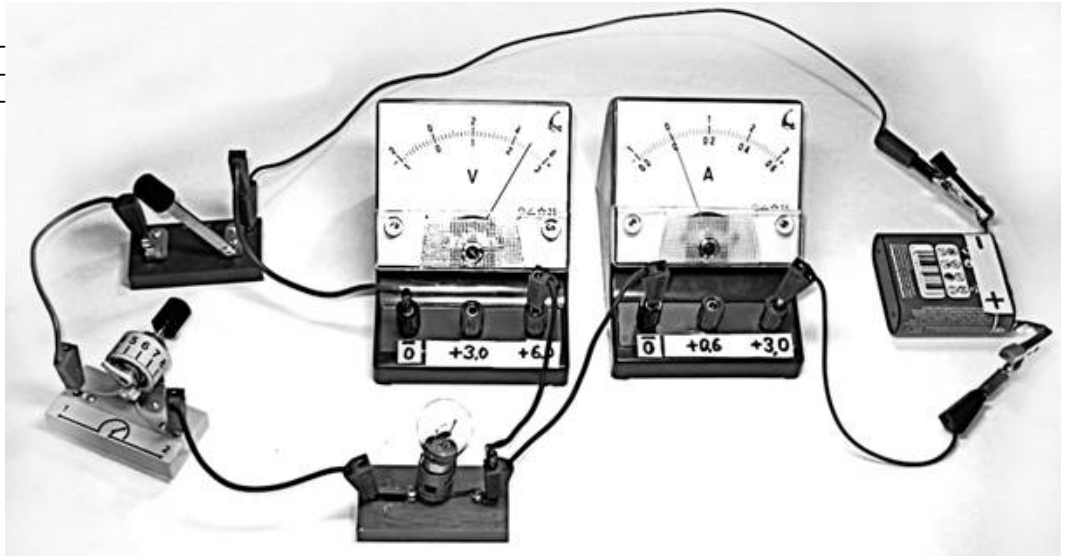


Для измерения силы тока, проходящего через лампу, и электрического напряжения на лампе ученик собрал электрическую цепь, представленную на рисунке.

Какие приборы (амперметр и (или) вольтметр) включены в электрическую цепь правильно?



<input type="checkbox"/> только амперметр
<input type="checkbox"/> только вольтметр
<input checked="" type="checkbox"/> амперметр, и вольтметр включены правильно
<input type="checkbox"/> амперметр, и вольтметр включены <b>неправильно</b>