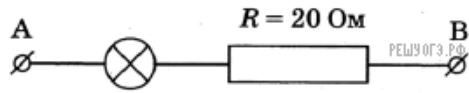


Определите сопротивление лампы накаливания, если известно, что напряжение на участке АВ равно 100 В, а сила тока в цепи — 0,4 А.



- 1) 36,8 Ом
- 2) 92 Ом
- 3) 230 Ом
- 4) 270 Ом