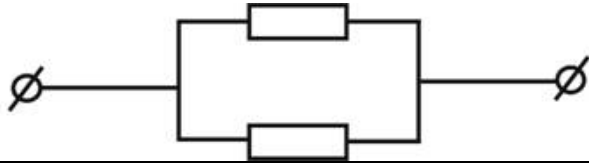


Чему равно сопротивление участка цепи, содержащего два параллельно соединенных резистора сопротивлением по 6 Ом каждый?



12 Ом
30 Ом
60 Ом
90 Ом