

Вариант № 9093

Три резистора, сопротивления которых $R_1 = 3$ Ом, $R_2 = 6$ Ом и $R_3 = 9$ Ом, соединены последовательно. Вольтметр, подключенный к третьему резистору, показывает напряжение 18 В. Чему равно напряжение на всем участке цепи? *Ответ запишите в вольтах.*